



Wrocław University
of Science and Technology

Układy cyfrowe i systemy wbudowane 2 - Projekt

Organy wykonane na *Spartanie-3E*

Wydział Elektroniki
Kierunek: Informatyka

Skład grupy projektowej:
Jakub SOKOŁOWSKI 226080
Paweł SZYNAL 226026

Prowadzący: dr inż. Jarosław Sugier

Spis treści

1.1	Wprowadzenie	4
1.1.1	Temat Pracy	4
1.1.2	Cel projektu	4
1.1.3	Opis Sprzętu i Narzędzi	4
1.1.4	Opis interfejsów i używanych protokołów	5
1.2	Realizacja Projektu	5
1.2.1	Zajęcia nr 1	5
1.2.2	Zajęcia nr 2	5
1.2.3	Zajęcia nr 3	7
1.2.4	Zajęcia nr 4	9
1.3	Schemat	17
1.4	Podsumowanie	18
1.5	Wnioski	19

Spis rysunków

1.1	SPI	6
1.2	Schemat testowego sawTooth	7
1.3	Clock_period	7
1.4	Test dzielenia częstotliwości	8
1.5	Generacja piły	9
1.6	Moduł Ps2	9
1.7	Moduł PianoKey	10
1.8	Moduł SawToothGenerator	12
1.9	Test dzielenia częstotliwości	14
1.10	Moduł DACWrite	16
1.11	Stan projektu	18

Listings

1.1	UCF Location Constraints	6
1.2	Clock_processs w module Divider	7
1.3	Dzielenie częstotliwości	8
1.4	Generacja piły	8
1.5	Fragment procesu StMch	11
1.6	Fragment procesu OutPr	11
1.7	Proces SetFreq	13
1.8	Proces FreqDiv	14
1.9	Process: FreqDiv	15
1.10	Sygnały wyjściowe	15

1.1 Wprowadzenie

1.1.1 Temat Pracy

Organy wykonane na *Spartanie-3E*

1.1.2 Cel projektu

Założeniem projektu było wykonanie prostych organów z wykorzystaniem układu Spartan3E w celach dydaktycznych. Jako grupa zdecydowaliśmy się na próbę implementacji jedno-gamowego pianina obsługiwanego przez klawiaturę podłączaną do układu, z możliwością zapisywania i odtwarzania danego fragmentu na pamięci RAM urządzenia. Do odtwarzania naszej muzyki wykorzystaliśmy przetwornik DAC i podłączony do niego głośnik.

Prace nad projektem podzieliliśmy na pomniejsze etapy, tj.:

- Generacja sygnału 1,5 kHz,
- Wyprowadzenie sygnału z modułu Podzielnika Częstotliwości,
- Obsługa przetwornika DAC,
- Obsługa klawiatury jako wejścia,
- Implementacja pamięci RAM,
- Odtwarzanie z pamięci,
- Nagrywanie, odgrywanie.

1.1.3 Opis Sprzętu i Narzędzi

Wykorzystywany sprzęt:

- Spartan-3E FPGA Starter Jest to w pełni funkcjonalny układ FPGA firmy Digilent. Wyposażony jest w 32-bitowy procesor RISC i interfejsy DDR. Płyta posiada również interfejsy programowania równoległego Xilinx Platform. Płyta jest w pełni kompatybilna ze narzędziami, Xilinx ISE® i ModelSim XE.
- Klawiatury komputerowej Podłączona do zestawu na porcie PS2
- Głośnik firmy Tonsil Połączony do pinów GND i DAC-C

Wykorzystywane narzędzia:

- Xilinx ISE® Jest to zintegrowane środowisko programistyczne służące do wykonywania wszystkich operacji związanych z przygotowaniem projektu w układzie FPGA
- ModelSim XE Symulator, który oblicza i przedstawia graficznie wygenerowany przez układ odpowiedzi na portach wyjściowych.

1.1.4 Opis interfejsów i używanych protokołów

Jak już zostało wspomniane powyżej do interakcji z Naszym układem wymagana jest klawiatura komputerowa z wtyczką PS2 oraz głośnik. Parametry klawiatury czy głośnika, jak i ich właściwości nie mają dla poprawnej pracy układu żadnego znaczenia. W przypadku klawiatury wynika to z standardu jakim jest PS2, a w przypadku głośnika, jest to standard przetwornika DAC. Tym samym nie ma potrzeby zamieszczania danych katalogowych opisywanych elementów.

1.2 Realizacja Projektu

1.2.1 Zajęcia nr 1

Omówienie pracy i BHP

1.2.2 Zajęcia nr 2

Pierwszym celem naszego projektu było zaznajomienie się z modulem DAC i Sawtooth aby za pomocą ich wygenerować falę piło-kształtną o zadanej częstotliwości.

Sygnały zegarowe

Głównym i zarazem podstawowym wykorzystywanym układ jest generator częstotliwości służącej taktowaniu układu. W naszym projekcie korzystaliśmy z podstawowego sygnału zegarowego o częstotliwości 50 MHz.


W oparciu o podstawowy zegarowy sygnał wejściowy i częstotliwość dźwięku, tworzony był kolejny sygnał zegarowy.

Przetwornik i Moduł DAC

W ramach przygotowania do projektu zaznajomiliśmy się z modulem DAC. Jak sama nazwa wskazuje jest to przetwornik cyfrowo-analogowy (z ang. Digital to Analog Converter, DAC). Innymi słowy jest to układ przetwarzający dyskretny sygnał cyfrowy na równoważny mu sygnał analogowy. Spartan-3E zawiera kompatybilny czterokanałowy, szeregowy konwerter cyfrowo-analogowy. Komunikacja SPI:

FPGA wykorzystuje interfejs komunikacji szeregowej (SPI -szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych) do czterech kanałów DAC. Magistrala SPI jest w pełni duplexowa, synchroniczna. Nasz przetwornik ma 12-bit rozdzielczość i korzysta z SPI jako czterokanałowego sposobu przesyłu danych.

Zobrazowanie SPI:

 

Rysunek 1.1: SPI

- MOSI (ang. Master Output Slave Input) – dane dla układu peryferyjnego,
- MISO (ang. Master Input Slave Output) – dane z układu peryferyjnego,
- SCLK (ang. Serial CLock) – sygnał zegarowy (taktujący),
- SS (ang. Slave Select) - wybór układu podrzędnego

W naszym wypadku to SPI działa troszkę inaczej. Dodane są linie DAC_CS i DAC_CLR. CS oznacza początek przesyłu (dla stanu wysokiego), a CLR to typowy Clr. SPI przesyła 12-bitowe dane, potem 4 bity określający kanał przetwornika DAC na który ma to trafić.

Listing 1.1: UCF Location Constraints

```
NET "SPI_MISO" LOC = "N10" | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
NET "SPI_MOSI" LOC = "T4" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "SPI_SCK" LOC = "U16" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "DAC_CS" LOC = "N8" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
NET "DAC_CLR" LOC = "P8" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 8 ;
```


1.2.3 Zajęcia nr 3

Sawtooth Wave

Fala piło-kształtna jest rodzajem fali niesinusoidalnej, zaś jest tak nazwana w oparciu o jego podobieństwo do zębów piły. Moduł przesyła odpowiednio przygotowany sygnał piło-kształtny, który następnie poprzez działanie modułu DAC wygrywany jest na głośniku, dlatego można powiedzieć, że dla generacji dźwięku jest to najważniejszy moduł ze wszystkich.

Wykorzystywany przez nas wzór do wygenerowania piły:

$$x(t) = t - \underbrace{\lfloor t \rfloor}$$

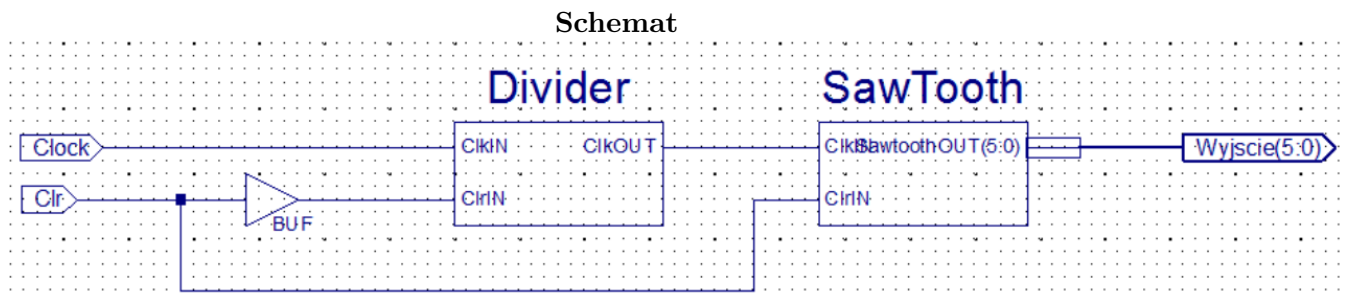


Rysunek 1.2: Schemat testowego sawTooth

Divider jest modułem testowym przed wykonaniem organków, w który odpowiadał za opdzielenie 50MHz na inne częstotliwości. Idea dość prosta i sprowadzająca się do prostego rachunku. 50MHz daje nam 20ns okresu zegarowego.

Listing 1.2: Clock_processs w module Divider

```
Clock_processs: process
begin
    Clock <= '0';
    wait for Clock_period/2;
    Clock <= '1';
    wait for Clock_period/2;
end process;

% Clock_period zostalo zadeklarowane przed tym jako stala
% constant Clock_period : time := 20ns;
```

 


Rysunek 1.3: Clock_period

Dzielenie częstotliwości

Listing 1.3: Dzielenie częstotliwości

```
process( ClkIN, ClrIN, temp )
begin
    if(ClrIN = '1') then
        iterator <= 1;
        temp <= '0';
    elsif rising_edge(ClkIN) then
        iterator <= iterator + 1;
        if (iterator = frequency) then
            temp <= NOT temp;
            iterator <= 1;
        end if;
    end if;
    ClkOUT <= temp;
end process;
```

 


Rysunek 1.4: Test dzielenia częstotliwości

Generacja piły

Listing 1.4: Generacja piły

```
process(ClockIN, ClrIN)
begin
    if(ClrIN = '1') then
        iteratorProbek <= 0;
    elsif(rising_edge(ClockIN)) then
        if(iteratorProbek = 63) then
            iteratorProbek <= 0;
        else
            iteratorProbek <= iteratorProbek + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

 

Rysunek 1.5: Generacja pily


1.2.4 Zajęcia nr 4

Kolejnym zadaniem naszego projektu było zaimplementowanie modułów potrzebnych do obsługi organków. Potrzebowaliśmy do tego zadania następujących modułów:

- Moduł będącego odbiornikiem kodów wysyłanych przez klawiaturę PS/2,
- Moduł obsługujący jedną gamę na podstawie klawiszy,
- Moduł generujący dźwięki,
- Moduł przeznaczony jest do wyprowadzeń zewnętrznych FPGA-naszego głośnika.

Moduł PS2_Kbd

Moduł ten jest odbiornikiem kodów wysyłanych przez klawiaturę PS/2. Został on pobrany ze strony <http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl>

 


Rysunek 1.6: Moduł Ps2

- DO(7:0) - Przechowuje wartość odbieranego kodu.
- E0 - Flaga sygnalizująca czy wchodzący sygnał był poprzedzony bajtami X"E0" (tzw. kod rozszerzony).
- F0 - Flaga sygnalizująca czy nastąpiło zwolnienie naciśniętego klawisza.
- Sygnał DO_Rdy - Sygnalizuje zakończenie odbioru kodu (impuls jednotaktowy).

Moduł PianoKey

Zadaniem tego modułu jest obsługa maszyny stanów klawiszy pianina. Po podaniu zbocza rosnącego na wejście *K_rdy* zaczytywany jest kod skaningowy klawiatury. W zależności od wciśniętego klawisza, ustawiany jest odpowiedni stan. Oprogramowana została jedna oktawa tzn. 12 klawiszy co daje nam 12 stanów odpowiadających wciśniętym klawiszom, oraz jeden stan odpowiadający brakowi wciśniętego klawisza - stan spoczynku. Klawisze klawiatury które odpowiadają dźwiękom pianina to (A, W, S, E, D, F, T, G, Y, H, U, J). Nazwy stanów odpowiadają wciśniętym klawiszom. Po wciśnięciu klawisza, którego należy do obsługiwanej oktawy następuje przejście do stanu (*next_state* w kodzie) odpowiadającego klawiszowi. Jeśli wciśnięty zostanie nieobsługiwany klawisz, maszyna pozostaje w stanie spoczynku (oznaczonym jako *DEF*). Przejście w stan w spoczynku odbywa się również po puszczeniu klawisza. Puszczenie klawisza sygnalizuje wejście *F0*. Zarządzanie stanami wykonuje proces *StMch*, którego kod znajduje się na listingu 1.5.

Ponieważ po stanie wciśnięciu klawisza zawsze występuje stan spoczynku, na takim pianinie nie jest możliwe granie akordów - naciśnięcie kilku klawiszy jednocześnie.

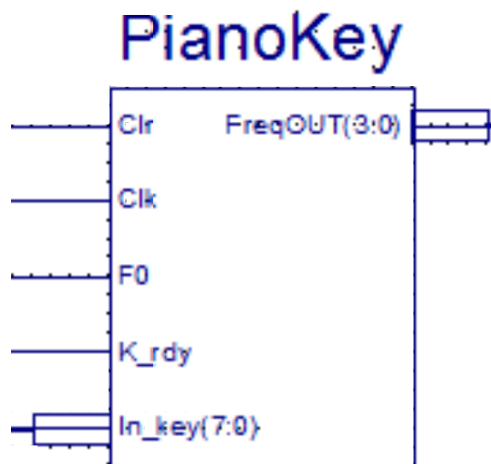

Rysunek 1.7: Moduł PianoKey

Wejścia:

- Clr - reset,
- Clk – systemowy zegar,
- K_rdy – odebranie sygnału o odczytaniu klawisza z klawiatury na porcie PS2,
- IN_klaw – kod skaningowy klawisza odczytanego z klawiatury,
- F0 – kod zwolnienia klawisza.

Wyjścia:

- FreqOUT – wyjście, będące tłumaczeniem wciśniętego klawisza na konwencję używaną dalej.

Listing 1.5: Fragment procesu StMch

```

StMch : process( state, In_key, K_rdy, tmp )
begin
    next_state <= state;
    case state is
        when Def =>
            if K_rdy = '1' and In_key = X"1C" then
                next_state <= A;
                .....

            elsif K_rdy = '1' then
                next_state <= DEF;
            end if;
        when A =>
            if F0 = '1' then
                next_state <= DEF;
            end if;
            .....
        when K =>
            if F0 = '1' then
                next_state <= DEF;
            end if;
    end case;
end process StMch;

```

W zależności od obecnego stanu, należy wygenerować sygnał wyjściowy *FreqOut* odpowiadający wcisniętemu klawiszowi. Wartość 0 oznacza stan spoczynku - ciszę, a wartości 1-12 kolejne klawisze - dźwięki. Do zakodowania 13 różnych stanów potrzeba co najmniej 4 bitów, więc sygnał wyjściowy *FreqOut* jest 4-bitowym wektorem. Proces konwertujący stan na sygnał jest przedstawiony na listingu 1.6.

Listing 1.6: Fragment procesu OutPr

```


OutPr : process ( state )
begin
    case state is
        when A =>
            FreqOUT <= conv_std_logic_vector(1,4);
        when W =>
            FreqOUT <= conv_std_logic_vector(2,4);
        ...

        when DEF =>
            FreqOUT <= conv_std_logic_vector(0,4);
        end case;
    end process OutPr;

```

SawToothGenerator

Jest to najważniejszy moduł ze wszystkich. Odpowiedzialny jest za generowanie dźwięków za pomocą wygenerowanego wektora sygnału piło-kształtnego.

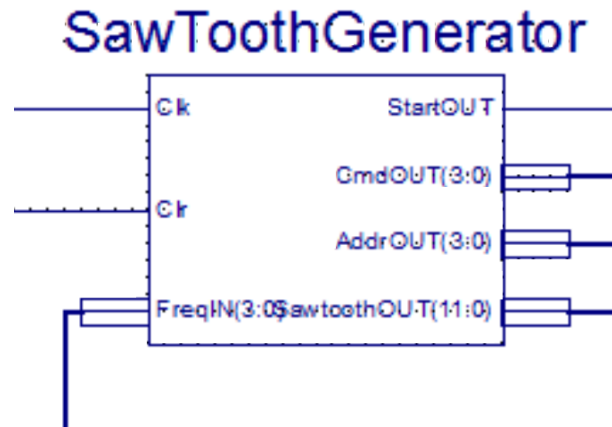

Rysunek 1.8: Moduł SawToothGenerator

Wejścia:

- Clk – wejście zegara systemowego,
- Clr - reset,
- FreqIN – wejście kodu oznaczające częstotliwość dźwięku.

Wyjścia:

- AddrOUT – wyjście adresowe,
- CmdOUT – wyjście rozkazu,
- StartOUT – wyjście Start,
- SawtoothOUT – wektor sygnału piłokształtnego.

Powyższy moduł składa się z trzech procesów:

- SetFreq,
- FreqDiv,
- SawToothGen,

SetFreq Pierwszy zaimplementowany proces-SetFreq jest szeregiem operacji warunkowych-elsif odpowiedzialnych za przypisanie częstotliwości w zależności od wciśniętego przycisku na klawiaturze. Wejściowy FreqIN przechowuje wartość klawisza zaś Freq ma przypisaną wartość oznaczającą częstotliwość konkretnego dźwięku, zgodną z oktawą na Pianie. [4] Na listingu 1.7 znajduje się proces który przekształca kod dźwięku na jego częstotliwość. Częstotliwość dźwięku generowana poprzez sumowanie impulsu piły o częstotliwości 1,5 Hz. Przykładowo, jeśli chcemy uzyskać za pomocą sygnału 1.5 hz dźwięk *C2* który ma częstotliwość 131 Hz należy dodać 1.5 Hz 87 razy. Analogicznie, w najwyższym dźwięku oktawy - *C3* o częstotliwości 262 Hz znajdują się 173 składowe 1.5 Hz ($262/1.5 \approx 173$). Liczba ile razy należy dodać 1.5 Hz by otrzymać dany dźwięk jest w kodzie oznaczana jako *Freq*. W tym projekcie oprogramowano klawisze od *C2* do *C3* o częstotliwościach od 131 do 262 Hz - odpowiadający im zakres *Freq* to 87-173.

Listing 1.7: Proces SetFreq

```

SetFreq: process(FreqIN, Freq)
begin
    if(FreqIN = "0001") then
        Freq <= 173;
    elsif(FreqIN = "0010") then
        Freq <= 164;
    elsif(FreqIN = "0011") then
        Freq <= 154;
    elsif(FreqIN = "0100") then
        Freq <= 146;
    elsif(FreqIN = "0101") then
        Freq <= 137;
    elsif(FreqIN = "0110") then
        Freq <= 130;
    elsif(FreqIN = "0111") then
        Freq <= 123;
    elsif(FreqIN = "1000") then
        Freq <= 116;
    elsif(FreqIN = "1001") then
        Freq <= 109;
    elsif(FreqIN = "1010") then
        Freq <= 103;
    elsif(FreqIN = "1011") then
        Freq <= 97;
    elsif(FreqIN = "1100") then
        Freq <= 92;
    elsif(FreqIN = "1101") then
        Freq <= 87;
    else
        Freq <= 0;
    end if;
end process;

```


FreqDiv Zadaniem procesu FreqDiv jest w oparciu o ustaloną częstotliwość, i zegarowy sygnał wejściowy utworzenie sygnału zegarowego o częstotliwości zgodnej z parametrem Freq będący wyjściem procesu SetFreq. Dodatkowo w tym samym procesie, tj. FreqDiv opisywany jest sygnał StartOUT, którego obecność wynika z modułu DACWrite. StartOUT jest sygnałem jednotaktowym dla zegara systemowego wygenerowanym za każdym razem jak zegar o częstotliwości wejściowej FreqIN zmieni swój stan.

Listing 1.8: Proces FreqDiv

```

FreqDiv: process( Clk, Clr, tmpFreqDiv )
begin
    if(Clr = '1' ) or (Freq = 0) then
        iFreqDiv <= 1;
        tmpFreqDiv <= '0';
        StartOUT <= '0';
    elsif rising_edge(Clk) then
        if (iFreqDiv = Freq) then
            tmpFreqDiv <= NOT tmpFreqDiv;
            iFreqDiv <= 1;
            if (stCnt mod 2 = 0) then
                StartOUT <= '1';
                stCnt <= stCnt + 1;
            else
                stCnt <= stCnt + 1;
            end if;
        else
            iFreqDiv <= iFreqDiv + 1;
            StartOUT <= '0';
        end if;
    end if;
    ClkSawTooth <= tmpFreqDiv;
end process;

```

 

Rysunek 1.9: Test dzielenia częstotliwości

SawToothGen Jest to ostatni proces w naszym module SawToothGenerator. Zadaniem tego procesu jest utworzenie sygnału piłokształtnego zgodnego z sygnałem zegarowym z poprzedniego procesu-FreqDiv. Sygnał piłokształtny generowany jest na zasadzie inkrementowanego wektora, który po 64 okresie się resetuje z powrotem.

Listing 1.9: Process: FreqDiv

```
SawToothGen: process( ClkSawTooth, Clr )
begin
    if(Clr = '1') then
        iSawGen <= 0;
    elsif(rising_edge(ClkSawTooth)) then
        if(iSawGen = 63) then
            iSawGen <= 0;
        else
            iSawGen <= iSawGen + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Sygnały wyjściowe W ostatniej części tego modułu jest wysyłanie sygnałów wyjściowych CmdOUT i AddrOUT. Sygnały te są potrzebne dla modułu DACWrite. Tutaj także wysyłany jest sygnał SawToothOUT będący sygnałem piłokształtnym z poprzedniego procesu po operacji konkatencji z sześcioma zerami umieszczonym na najmniej ważnych pozycjach. Operacja konkatencji wynika ponownie z potrzeby dostarczenia tego typu sygnału do modułu DACWrite.

Listing 1.10: Sygnały wyjściowe


```
CmdOUT <= conv_std_logic_vector(Cmd,4);
AddrOUT <= conv_std_logic_vector(Addr,4);
SawtoothOUT <= conv_std_logic_vector(iSawGen,6) & "000000";
```

Moduł DAC

Niezbędny do realizacji naszego projektu było zaznajomienie się z przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC), który konwertuje sygnał cyfrowy na sygnał analogowy. Był on kluczowy dla naszych organów ponieważ przetwornik DAC jest powszechnie używany w odtwarzaczach muzycznych do konwersji cyfrowych strumieni danych na analogowe sygnały audio. Obsługa przetwornika DAC odbywa się za pomocą magistrali SPI.


Moduł DacWrite został pobrany ze strony Zespołu Systemów Komputerowych i był odpowiedzialny za komunikację z przetwornikiem cyfra/analog LTC264 w naszym układzie. W zależności od stanu wejścia *Start*, dane z wejść *Cmd*, *Addr* i *Data* są zatrzymywane i przesyłane szeregowo.

- *Start* - zatrzymuje wartości na pozostałych wejściach
- *Cmd(3:0)* - polecenie jakie można wydać przetwornikowi, w tym wypadku będzie to polecenie '0011' aktualizuje wybrane wyjście DAC zawartością *DATA*
- *Addr(3:0)* - adres pinu na który wysyłany jest sygnał. Na to wejście również podawana jest stała wartość '0010' która oznacza pin DAC-C, do którego podłączony jest głośnik
- *DATA(11:0)* - dane przekazywane na pin, w tym wypadku wysokość generowanego dźwięku

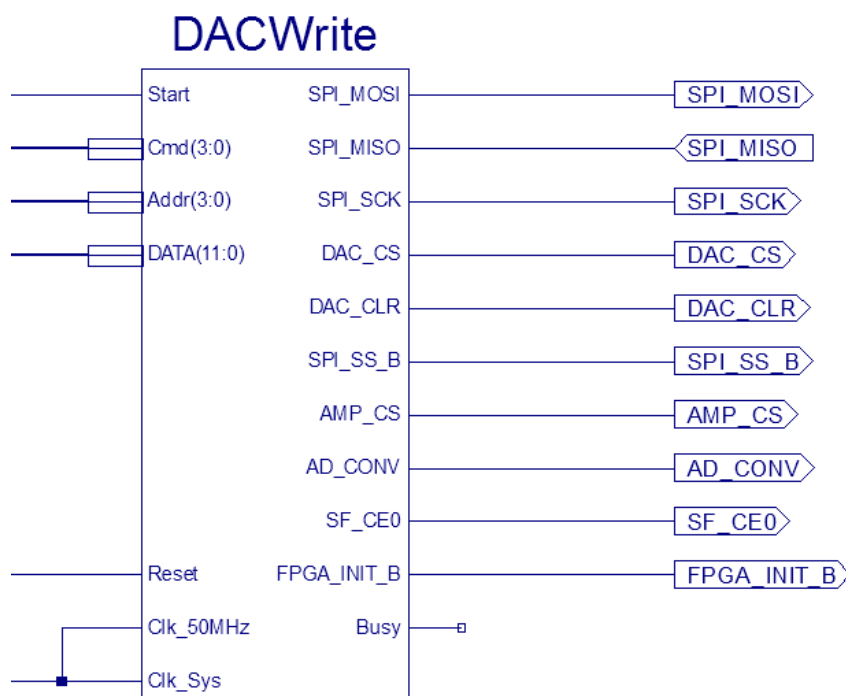

Rysunek 1.10: Moduł DACWrite

1.3 Schemat

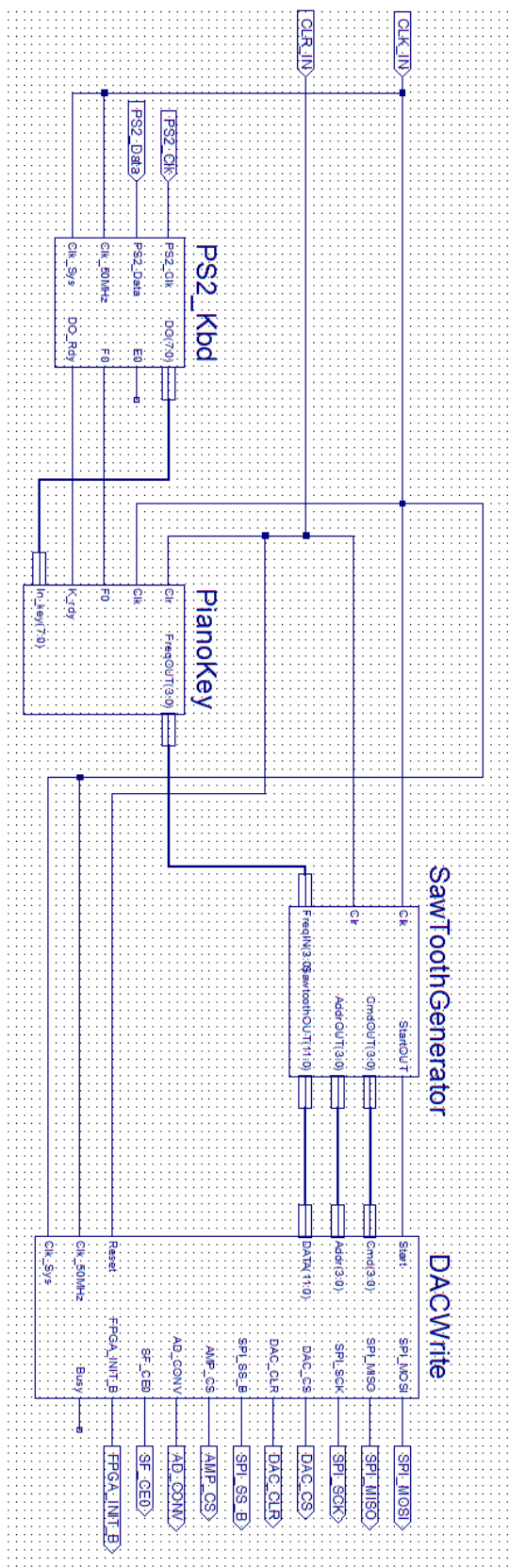

1.4 Podsumowanie

SawToothSchematic Project Status (04/01/2019 - 09:15:38)			
Project File:	ucisw2-organki.xise	Parser Errors:	No Errors
Module Name:	SawToothSchematic	Implementation State:	Programming File Generated
Target Device:	xc3s500e-4fg320	• Errors:	No Errors
Product Version:	ISE 14.7	• Warnings:	44 Warnings (2 new)
Design Goal:	Balanced	• Routing Results:	All Signals Completely Routed
Design Strategy:	Xilinx Default (unlocked)	• Timing Constraints:	All Constraints Met
Environment:	System Settings	• Final Timing Score:	0 (Timing Report)

Rysunek 1.11: Stan projektu

Device Utilization Summary			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slice Flip Flops	140	9,312	1%
Number of 4 input LUTs	187	9,312	2%
Number of occupied Slices	142	4,656	3%
Number of Slices containing only related logic	142	142	100%
Number of Slices containing unrelated logic	0	142	0%
Total Number of 4 input LUTs	226	9,312	2%
Number used as logic	187		
Number used as a route-thru	39		
Number of bonded IOBs	14	232	6%
Number of BUFGMUXs	2	24	8%
Average Fanout of Non-Clock Nets	2.74		

Tablica 1.1

1.5 Wnioski

Udało nam się wykonać poprawnie główną część projektu czyli w pełni funkcjonalne jedno-gamowe organki. Część ta wykonana została stosunkowo szybko - organki zagrały pierwszy raz już na czwartych zajęciach. Niestety, po zabraniu się za tworzenie pozytywki, natrafiliśmy na wiele problemów z poprawnym przekierowaniem sygnałów odczytanych z ROM. Funkcja ta wymagała obejścia obecnych modułów i nie mogliśmy sobie z tym poradzić, bez znaczącej degradacji istniejącego kodu. Duży problem też stwarzało to, że praca nad projektem na płytce była możliwa tylko w czasie zajęć - pomysły i rozwiązania na które wpadaliśmy po zakończeniu zajęć mogły być zweryfikowane dopiero dwa tygodnie później.

Bibliografia

- [1] Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide,
https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf
- [2] LTC2624 Manual,
<http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2604fd.pdf>
- [3] Moduł PS2_Kbd, DACWrite,
<http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zskftp/fpga>
- [4] Tablica częstotliwości dźwięków pierwszej oktawy gamy C-dur,
<https://www.liutaiomottola.com/formulae/freqtab.htm>